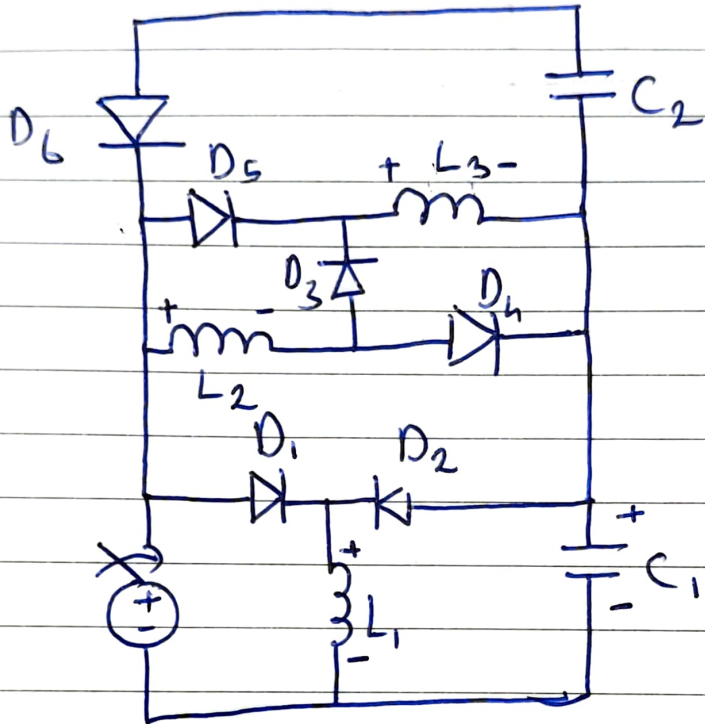


Q1) 2.)  $k = 5$

~~$D_1, D_2$~~ ,  $D_6$  is OFF  
rest all is ON at Steady State

Q1) 1.)



$C_2$  is not charging

Notes



Date / /

Q1) i, B

